
N32H49X系列硬件设计指南

简介

本文档详细介绍 N32H49X 系列 MCU 硬件设计检查列表，以便为用户提供硬件设计指导。

目录

1. N32H49X 系列 MCU 硬件设计检查列表	1
1.1 电源供电简介.....	1
1.2 供电方案	1
1.3 备用电池	1
1.4 外部引脚复位电路.....	1
1.5 外部时钟电路.....	2
1.6 启动引脚连接.....	2
1.7 ADC 转换器	2
1.8 高速通信接口设计建议.....	5
1.8.1 USBHS 接口.....	5
1.8.2 SDRAM 接口	5
1.8.3 XSPI 接口.....	6
1.8.4 ETH 接口.....	7
1.9 IO 上电脉冲处理	8
1.10 IO 耐压值	9
1.11 防静电设计	10
1.11.1 PCB 设计	10
1.11.2 ESD 防护器件.....	10
1.12 调试接口	10
1.13 BOOT 串口接口.....	11
2. 整体设计建议	12
3. 最小系统参考设计原理图	13
3.1 LQFP64-N32H497RGL7.....	13
3.2 LQFP100-N32H497VGL7.....	14
3.3 LQFP100-2-N32H497VGL7C.....	15
3.4 LQFP144-N32H497ZGL7.....	16
3.5 BGA64-N32H497RGB7.....	17
3.6 BGA72-N32H497NGB7.....	18
3.7 BGA81-N32H497MGB7.....	19
3.8 LQFP64-N32H492RGL7.....	20
3.9 LQFP100-N32H492VGL7.....	21
3.10 LQFP144-N32H492ZGL7.....	22
3.11 BGA64-N32H492RGB7.....	23
3.12 BGA72-N32H492NGB7.....	24

3.13	BGA81-N32H492MGB7	25
3.14	BGA64-N32H493RGB7	26
3.15	BGA72-N32H493NGB7	27
3.16	BGA81-N32H493MGB7	28
4.	PCB LAYOUT 参考	29
5.	历史版本	30
6.	声明	31

1. N32H49X 系列 MCU 硬件设计检查列表

1.1 电源供电简介

N32H49X 系列芯片工作电压 (VDD) 为 1.8V~3.6V。主要有: VDD、VDDIO、VDDA、VREF、VBAT 引脚。具体请参考相关数据手册。

1.2 供电方案

VDD 为 MCU 主电源, 必须由稳定的外部电源供电。电压范围 1.8V~3.6V, 所有 VDD 引脚都需就近放置一颗 0.1uF 去耦电容, 其中一个 VDD 管脚还需增加一颗 4.7uF 去耦电容。去耦电容具体设计请参考第三章各封装最小系统参考设计原理图。

VDDIO 独立于 VDD 给特定 IO(BGA81/BGA72: PG9~14; LQFP144: PD6~PD7, PG9~PG15)供电。VDDIO 输入管脚建议放置一个 0.1uF 和一个 1uF 的电容。

VDDA 为模拟电源, 为 ADC、DAC、COMP、PGA 提供供电。VDDA 输入管脚建议放置一个 0.1uF 和一个 2.2uF 的电容。

VREF+为参考电压, 为 ADC、DAC 提供参考电平, 当 VREF+使用内置参考源 VREFBUF 时, VREF+引脚建议就近放置一个 0.1uF 和一个 1uF 的电容。当 VREF+由外部供电时, VREF+引脚建议就近放置一个 0.1uF 和一个 2.2uF 的电容。

注: VREFBUF 严禁在内部输出模式的同时开启外部输入, 输出模式与外部输入模式只能二选一。

1.3 备用电池

VBAT 引脚主要给备电域 (RTC、LPTIM、Backup SRAM) 供电, 使得备电域模块在主电源(VDD)关闭时仍能正常运行。

1.4 外部引脚复位电路

当NRST引脚上出现低电平(外部复位) 将产生系统复位。外部NRST引脚复位参考电路如下。

 


图 1-1 系统复位图

注：复位引脚NRST在设计时建议不悬空，外挂电容0.1uF作为典型参考值给出，若需加快复位时间，NRST引脚可外加上拉，另外用户可根据产品实际需要决定是否增加复位按键。

1.5 外部时钟电路

N32H49X 系列 MCU 包含 2 个外部时钟：外部高速时钟 HSE（4MHz~32MHz）和外部低速时钟 LSE（通常使用 32.768KHz）。

HSE 和 LSE 根据晶振特性配置相应的负载电容，详细请参考相关数据手册中外部时钟特性描述。

1.6 启动引脚连接

下图显示了 N32H49X 系列芯片选择启动存储器时所需的外部连接。关于启动模式请参考用户手册相关章节。

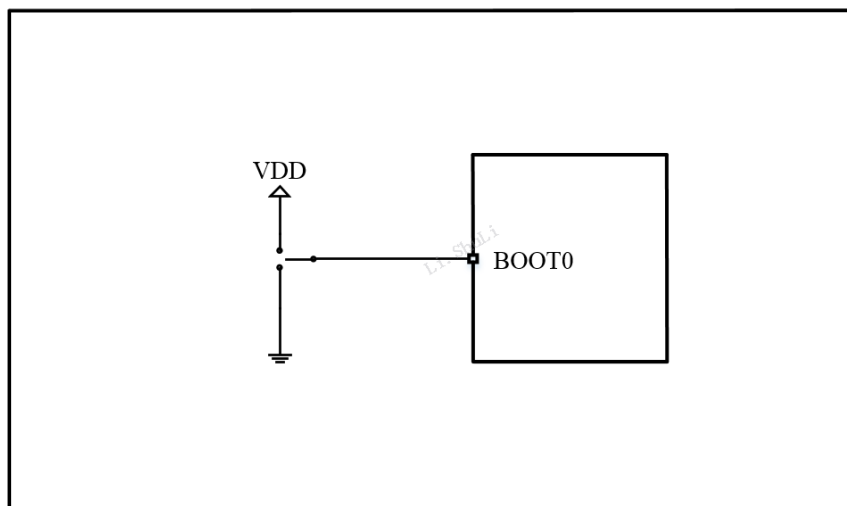


图 1-2 启动模式实现实例

BOOT引脚拉高，芯片复位后从BOOT区启动；BOOT引脚拉低，芯片复位后从用户区启动。

1.7 ADC 转换器

关于 ADC 电路设计，请注意以下几点：

- 1) 在使用 ADC 采样时，建议缩短 ADC 采样通道的外部走线距离；
- 2) ADC 的输入信号周边建议远离一些高频翻转信号；
- 3) 注意慢速通道和快速通道的最高支持速率：

N32H49X 系列在 ADC 输入时钟为 80MHZ 条件下，ADC 快速通道采样率不超过 4.7Msps，

ADC 慢速通道采样率建议不超过 2.5Msps；

- 4) 在 ADC 转换期间，芯片不支持修改 ADC 配置，如需修改配置，需要等待当前转换结束或者关

闭 ADC 后，再进行配置；

- 5) 在使用某一 ADC 通道时，不能在其它未使用的 ADC 采样通道施加负压（比如-0.2V），如果施加了此负电压，会导致正常采样的 ADC 通道电压被拉低，导致读取的数据不准；
- 6) 在使用某一 ADC 通道时，不能在其它未使用的 ADC 采样通道施加高压（大于 VDD 电压），如果施加了此高电压，会导致正常采样的 ADC 通道电压被拉高，导致读取的数据不准；
- 7) 在使用 ADC 时，ADC 的采样速率和 R_{AIN} 是相关的， R_{AIN} 越小采样速率越快，具体见下表：

 


图 1-3 ADC 输入口串联电阻的影响

ADC 采样时间表:

分辨率	R_{AIN} (k Ω)	最小采样时间 (ns)	
		快速通道	慢速通道
12-bit	0.14	45.0	73.0
	0.6	79.0	103.0
	4.6	300.0	345.0
	9.5	576.0	651.0
	19	1131.0	1257.0
	48	2776.0	3051.0
10-bit	0.14	39.0	61.0
	0.6	64.0	88.0
	4.6	250.0	357.0
	9.5	478.0	540.0
	19	935.0	1040.0
	48	2294.0	2526.0
8-bit	0.14	33.0	50.0
	0.6	52.0	71.0
	4.6	202.0	234.0
	9.5	391.0	457.0
	19	800.0	1012.0
	48	1838.0	2027.0
6-bit	0.14	27.0	40.0
	0.6	41.0	56.0
	4.6	153.0	177.0

	9.5	292.0	330.0
	19	569.0	642.0
	48	1435.0	1666.0

表 1-1 ADC 采样时间表

注：采样时间需根据输入时钟和ADC寄存器可选的采样周期综合配置，原则上ADC采样周期配置应大于等于表中最小采样周期数。

1.8 高速通信接口设计建议

注：相关原理图可参考《N32H497ZGL7_EVB》全功能板设计。

1.8.1 USBHS 接口

- 1、DPDM 走线需做阻抗控制，差分阻抗需为 $90\Omega \pm 10\%$ ；
- 2、DPDM 走线需做等长匹配，差分对长度差控制在 $\pm 5\text{mil}$ 内；
- 3、DPDM 走线需对称走线，避免直角拐弯，减少阻抗突变；
- 4、在 DPDM 线上靠近连接器处添加 ESD 二极管，防止静电损坏；
- 5、确保 DPDM 差分线下有完整参考地平面，避免跨越分割，减少回流路径干扰；
- 6、DPDM 走线应尽量避免开电源、时钟等高频噪声区域，在差分线周围增加屏蔽地过孔；

1.8.2 SDRAM 接口

- 1、电源平面尽量完整，减少阻抗，靠近电源引脚增加去耦电容，降低电源噪声；
- 2、时钟信号 CLK 优先布线，保持最短路径，远离其他高速信号；
- 3、数据线（DQ0~DQ15、LQDM、UDQM）走线需组内等长，长度差需控制在 50mil 以内；
- 4、地址线（A0~A12、BS0、BS1）走线需组内等长，长度差需控制在 100mil 以内；
- 5、控制信号线（CS/RAS/CAS/WE）走线需组内等长，长度差需控制在 100mil 以内；
- 6、地址/控制线/数据线组间相对 CLK 时钟线长度差需控制在 100mil 以内；
- 7、采用完整地平面，避免跨分割，确保低阻抗回流路径；
- 8、地址线、控制线、数据线、LCK 信号可端接一个 $22\sim 33\Omega$ 电阻，减少信号反射，提升信号完整性。

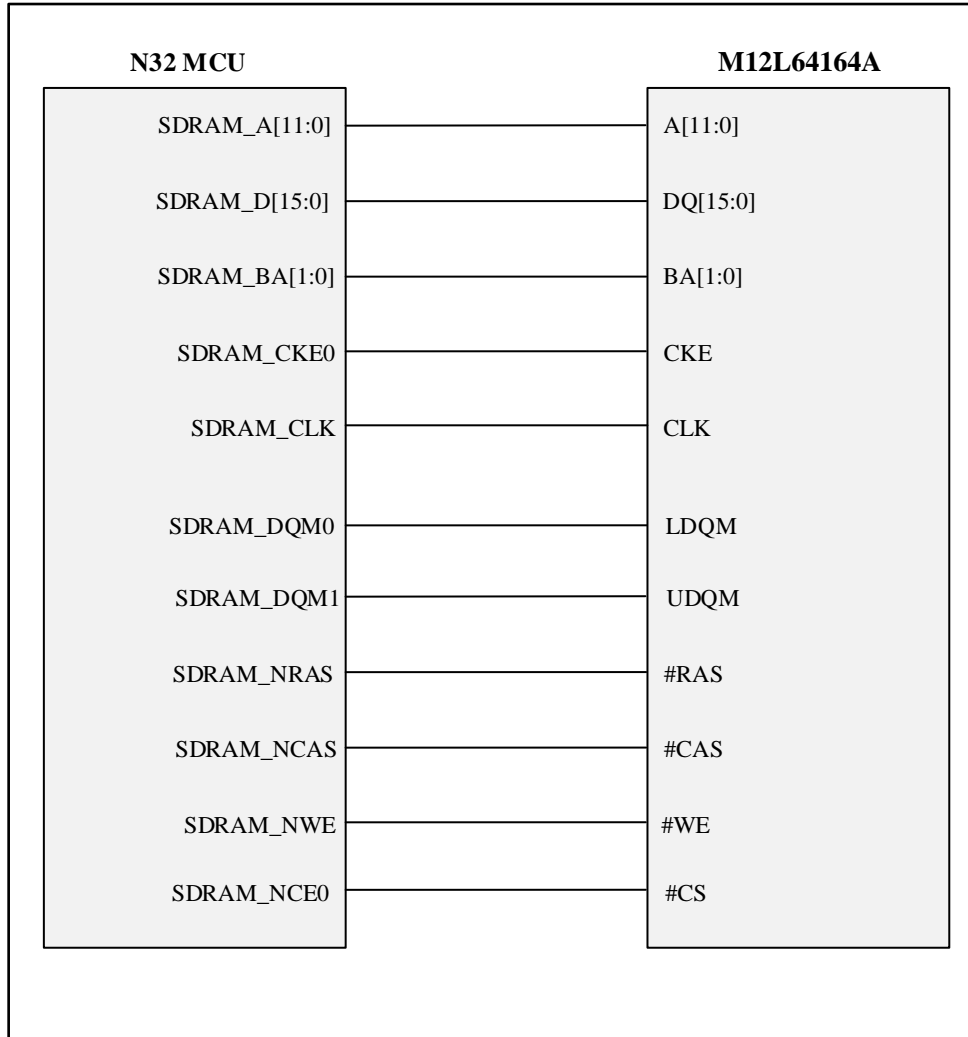


图 1-4 SDRAM 引脚连接

1.8.3 XSPI 接口

- 1、数据线 (XSPI_IO0~XSPI_IO7)、XSPI_CLK、XSPI_NSS、XSPI_RXDS，需等长走线，长度差需控制在 100mil 以内；
- 2、XSPI_NSS 信号设计时需加上拉电阻；

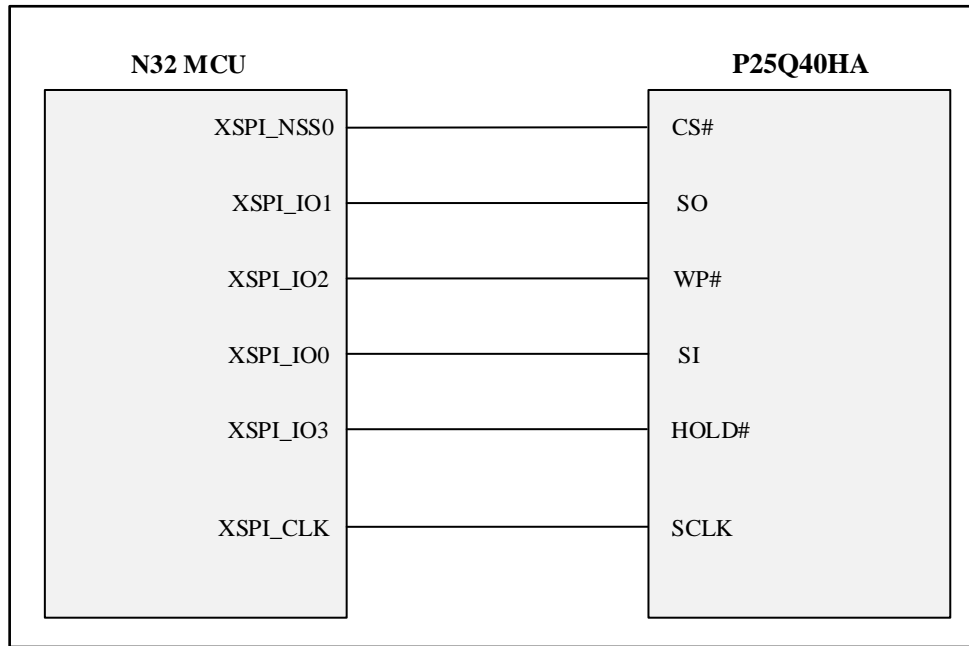


图 1-5 XSPI 引脚连接

1.8.4 ETH 接口

注：以下建议以 PHY 为 DM9162EP 为例

- 1、TXP/TXN,RXP/RXN 差分信号对，差分阻抗需控制为 $100\Omega \pm 10\%$ ，同一对差分线的长度差需控制在 5mil 以内，以保持信号对称性，减少共模噪声和时序偏差；发送（TXP/TXN）与接收（RXP/RXN）差分对的整体长度差建议控制在 50mil 以内，避免跨节点通信延迟不一致；
- 2、接口信号时钟线与数据线需做等长处理，TX_CLK、TXD0 与 TXD1 需组内等长、RX_CLK、RXD0 与 RXD1 需组内等长，长度差需控制在 50mil 以内；
- 3、避免直角走线，减少阻抗突变，可通过蛇形线调整走线长度；
- 4、晶振尽量靠近 PHY 芯片，时钟信号包地处理，减少辐射干扰；

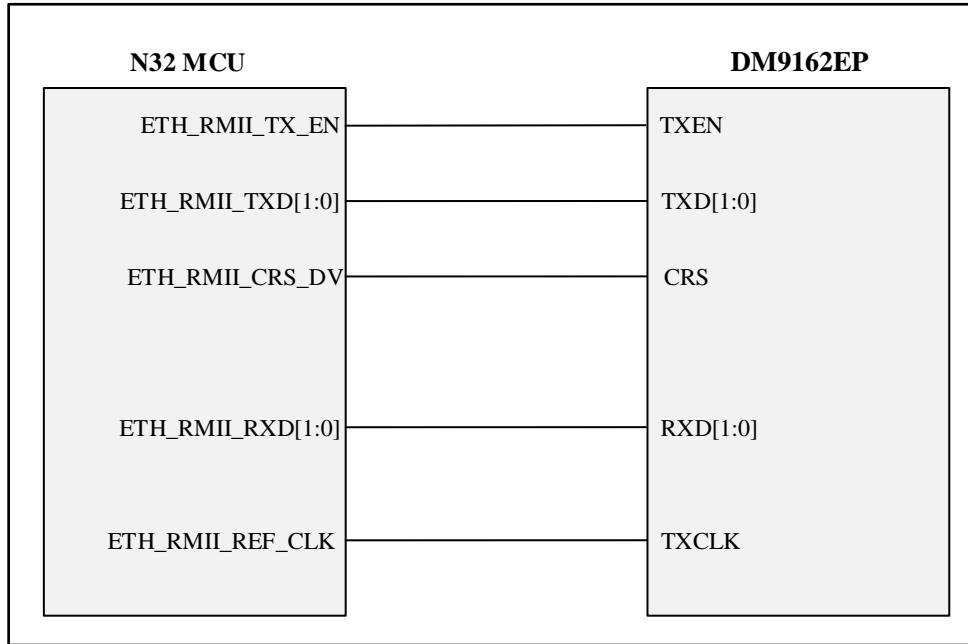


图 1-6 ETH 引脚连接

1.9 IO 上电脉冲处理

上电过程中由于 IO 处于高阻态及内部电路耦合特性，上电瞬间会引起 IO 上出现高电平脉冲（实际的高脉冲电压值请用户实测）。若该脉冲会影响其应用，建议在对应 IO 上挂适当电容（1nF~100nF）或外加适当下拉电阻(10K~100K)处理。

下图为开发板 N32H497ZGL7_STB_V1.0 上电过程中 IO(PB12)波形图：

 


图 1-7 上电过程 IO(PB12)波形

下图为开发板 N32H97ZGL7_STB_V1.0 上电过程中 IO(PB12)外加 10K 下拉电阻后的波形图:

 


图 1-8 上电过程 IO (PB12) 外加下拉电阻处理后波形

1.10 IO 耐压值

芯片使用时请注意各 IO 耐压值, 在数据手册引脚复用定义的 I/O 结构一栏, 标注了 FT: 5V tolerant IO, 这类型 IO 在与外部其它不同电压域的 IO 进行通讯时, 需要做电平转换。

封装							Pin name (function after reset)	Pin type ⁽¹⁾	I/O structure ⁽²⁾	Fail-safe ⁽³⁾	Alternate functions	Additional functions
LQFP64	BGA64	BGA72	BGA81	LQFP100	BGA100	LQFP144						
-	-	-	-	1	B2	1	PE2	I/O	FT	Y	FEMC_A23 ETH_MII_TX_D3 GTIM2_CH1_ETR SPI4_SCK ATIM3_CH1 USART4_TX DVP_HSYNC XSPI_IO2 DVP_D3 USART9_RX UART7_TX EVENTOUT	-
-	-	A1	A1	2	A1	2	PE3	I/O	FT	Y	FEMC_A19 GTIM2_CH2 SPI4_NSS ATIM3_CH2 USART4_RX DVP_VSYNC GTIM8_BKIN USART9_TX GTIM2_CH1 EVENTOUT	-

图 1-9 数据手册引脚复用定义的 I/O 结构

注: FT: 容忍 5V; FTa: 容忍 5V, 支持模拟外设; TTA: 3.3V standard IO。在使用芯片时需注意 IO 的耐压

值。

1.11 防静电设计

1.11.1 PCB 设计

对于普通两层板的 PCB 设计，建议信号线周围做包地处理，PCB 板边也尽量做到铺地环绕。在成本允许的条件下，可以用四层板或多层板设计，在多层 PCB 中地线面作为一个重要的电荷源，可抵消静电放电电源上的电荷，这有利于减小静电场带来的问题。PCB 地线面也可作为其对信号线的屏蔽体（当然，地线面的开口越大，其屏蔽效能就越低）。另外，如果发生放电，由于 PCB 板的地平面很大，电荷很容易注入到地线面中，而不是进入到信号线中。这样将有利于对元件进行保护，因为在引起元件损坏前，电荷可以泄放掉。

1.11.2 ESD 防护器件

在实际产品设计中，芯片自身有一定的抗静电能力，N32H49X 系列 MCU ESD（HBM）模式下静电等级为 $\pm 4\text{KV}$ ，但如果有更高的 ESD 防护等级要求，且有芯片的管脚需要直接外接作为产品的输出或输入，此时，芯片的管脚就直接暴露在产品的最外面，不能通过铺地等方式进行隔离。这种条件下，一般需要考虑外加 ESD 防护器件，TVS 管是一种典型的 ESD 保护器件，以下是典型的连接方式示例。

 


图 1-10 I/O 管脚上 TVS 连接方式

1.12 调试接口

N32H49X 系列芯片支持串行接口（SWD）和 JTAG 调试接口，详细应用请参考相关用户手册。

调试信号	GPIO 引脚
JTMS/SWDIO	PA13
JTCK/SWCLK	PA14
JTDI	PA15
JTDO	PB3
JNTRST	PB4

表 1-2 调试接口

1.13 BOOT 串口接口

N32H49X 系列芯片支持 BOOT 串口通讯，串口接口如下表：

BOOT 串口	GPIO 引脚
USART1_TX	PA9
USART1_RX	PA10

表 1-3 串口接口

2. 整体设计建议

1) 印制电路板

建议使用有专门独立的接地层(VSS)和专门独立的供电层(VDD)的多层印制电路板,从而能提供好的耦合性能和屏蔽效果。在实际应用中,如考虑成本因素不能使用多层印制电路板,那么在设计电路时就需保证一个好的接地和供电的结构。

2) 器件位置

在 PCB 设计时根据各器件对 EMI 影响的不同,需把不同的电路分开布局。比如,大电流电路、低电压电路、以及高频器件等。从而减少 PCB 上的交叉耦合。

3) 接地和供电(VSS, VDD)

各模块(模拟电路、数字电路、敏感度低的电路)都应该单独接地,数字地和模拟地分开,所有的地最终都应在一个点上连到一起。根据印制线路板电流的大小,尽量加粗电源线宽度,减少环路电阻。同时,电源线、地线的走向和电流的方向应尽量一致,且电源应尽量靠近地线,减小回路的区域。这样有助于增强抗噪声能力。PCB 上没有器件的区域,需要填充为地,以提供好的屏蔽效果。

4) 去耦合

所有的电源引脚都需要适当的连接到电源。这些连接,包括焊盘、连线和过孔应该具备尽量小的阻抗。通常采用增加连线宽度的办法,同时每对 VDD 与 VSS 引脚都必须在靠近芯片处放置去耦电容。下图为电源/地引脚的典型布局。

 


图 2-1 VDD/VSS 引脚的典型布局

3. 最小系统参考设计原理图

3.1 LQFP64-N32H497RGL7

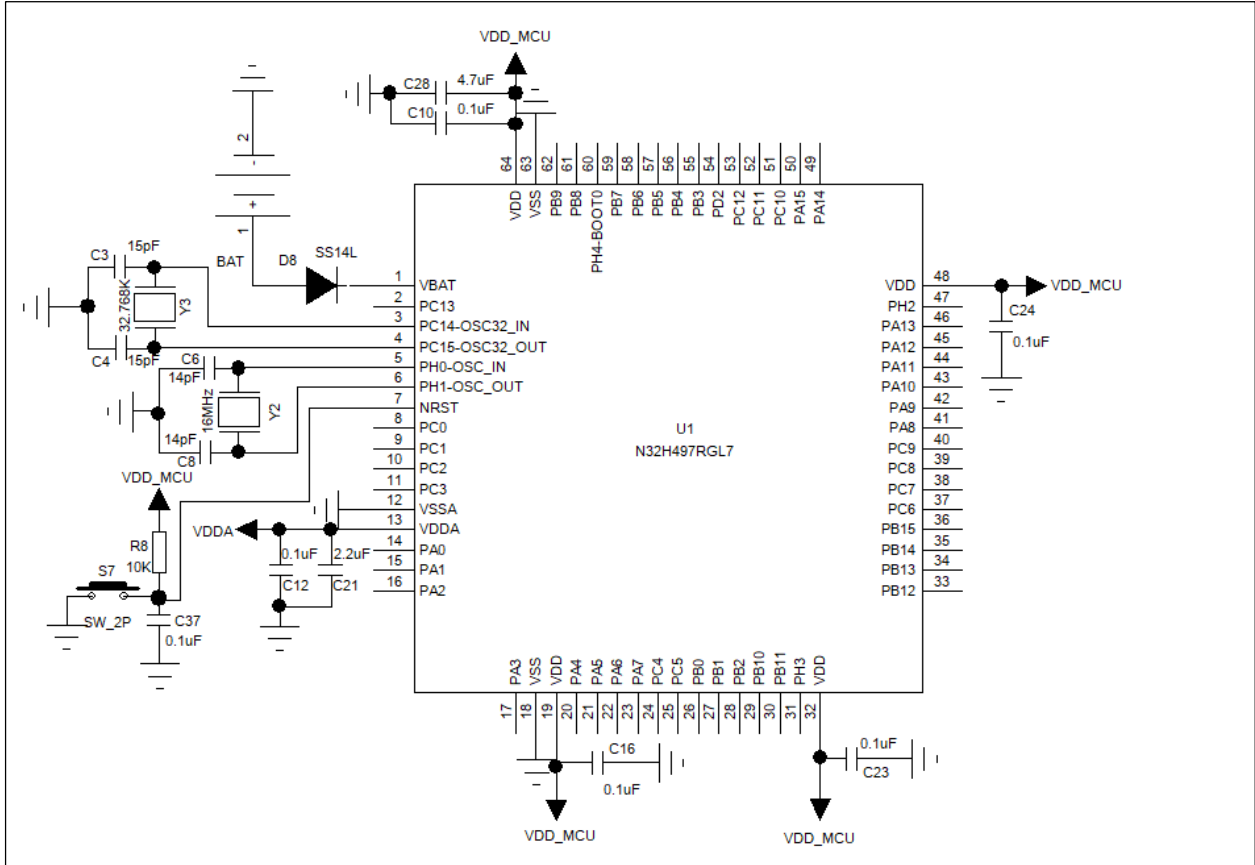


图 3-1 LQFP64 封装最小系统参考设计原理图

3.2 LQFP100-N32H497VGL7

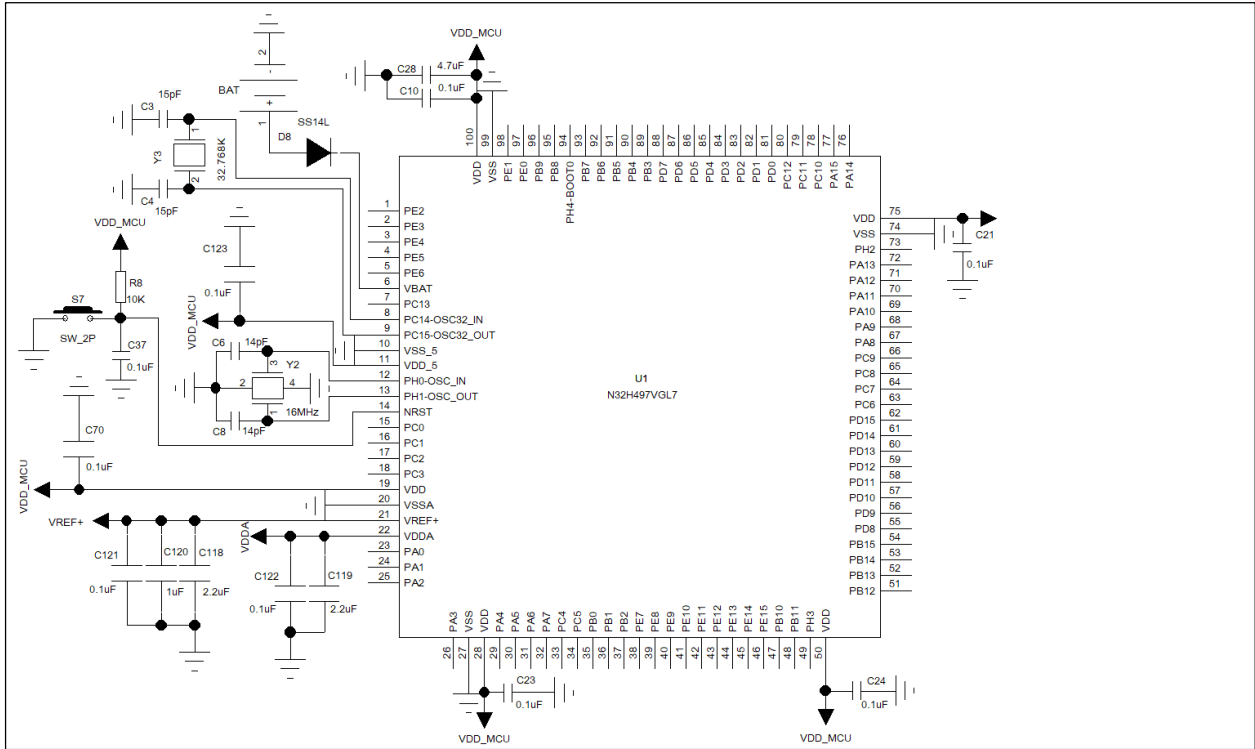


图 3-2 LQFP100 封装最小系统参考设计原理图

3.3 LQFP100-2-N32H497VGL7C

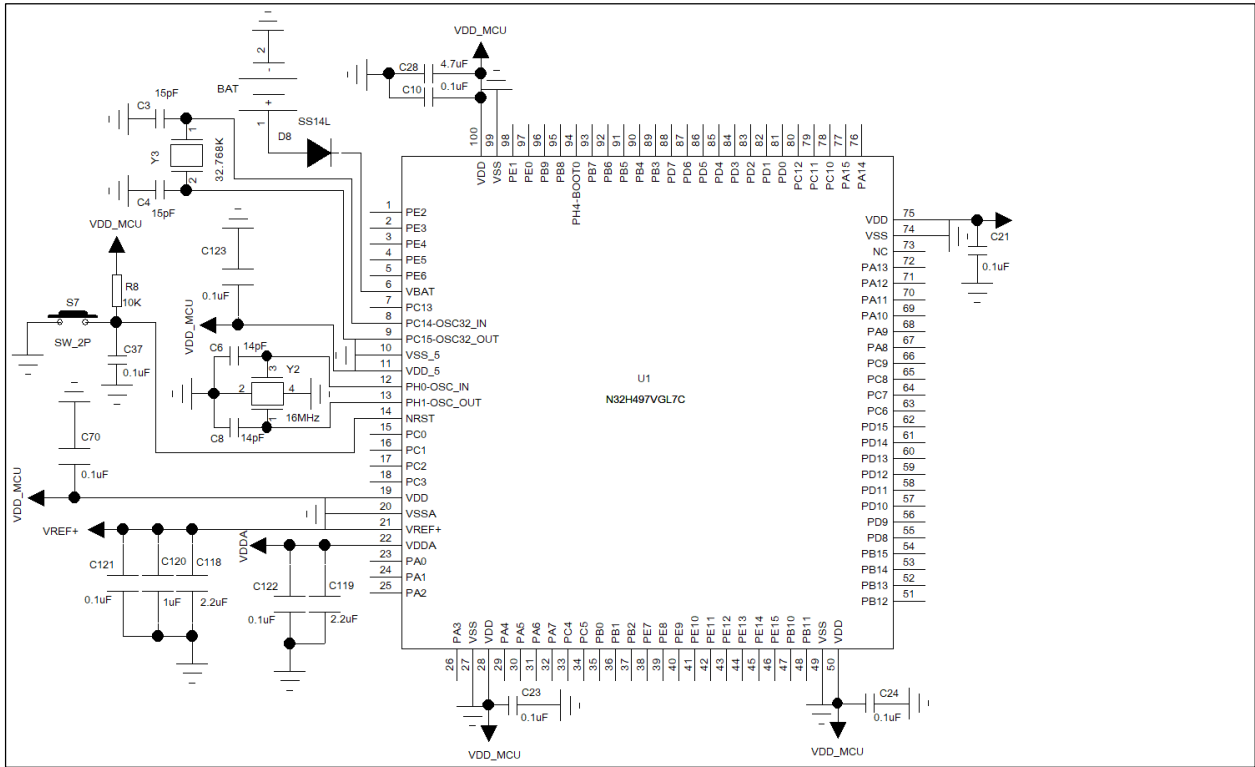


图 3-3 LQFP100-2 封装最小系统参考设计原理图

3.4 LQFP144-N32H497ZGL7

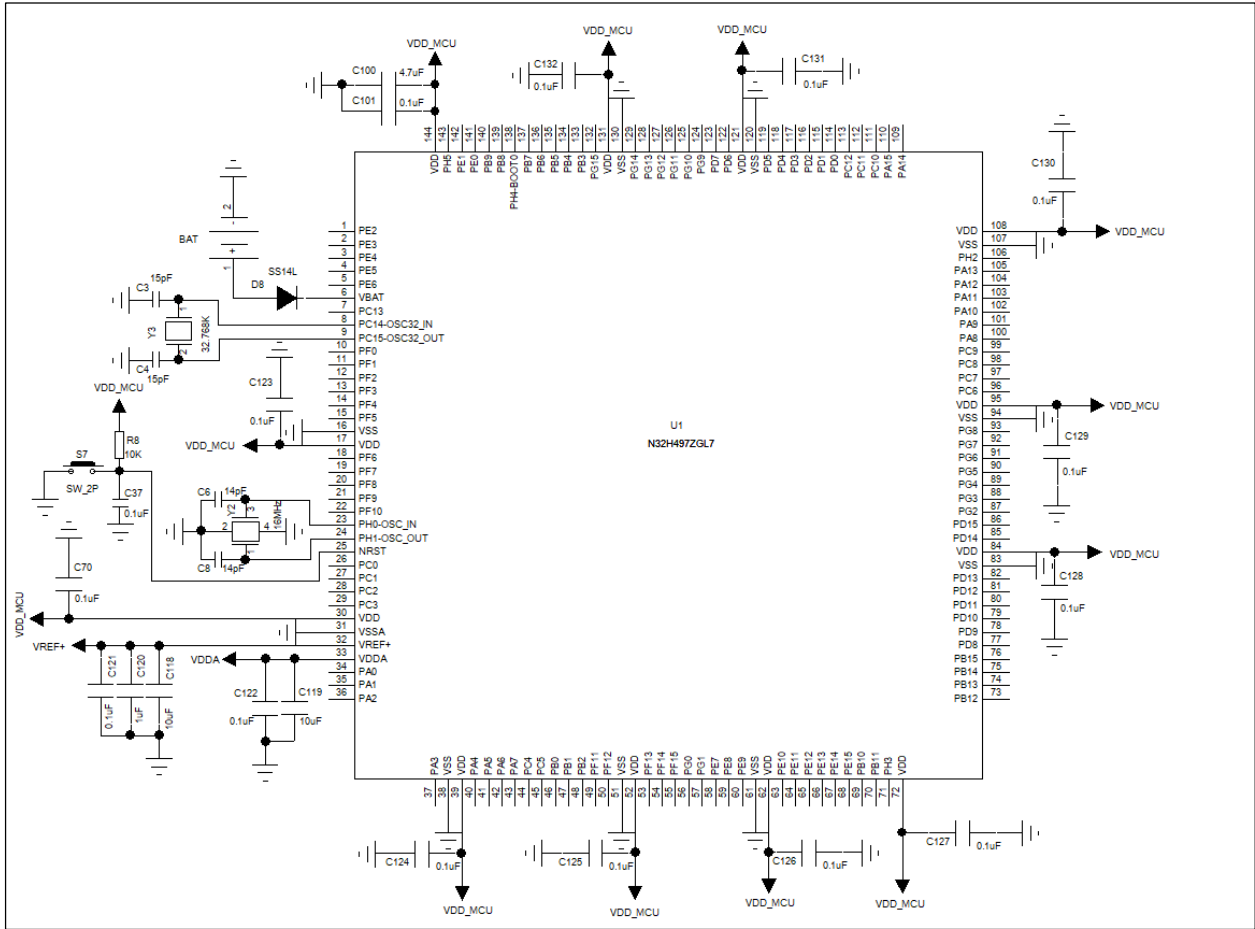


图 3-4 LQFP144 封装最小系统参考设计原理图

3.5 BGA64-N32H497RGB7

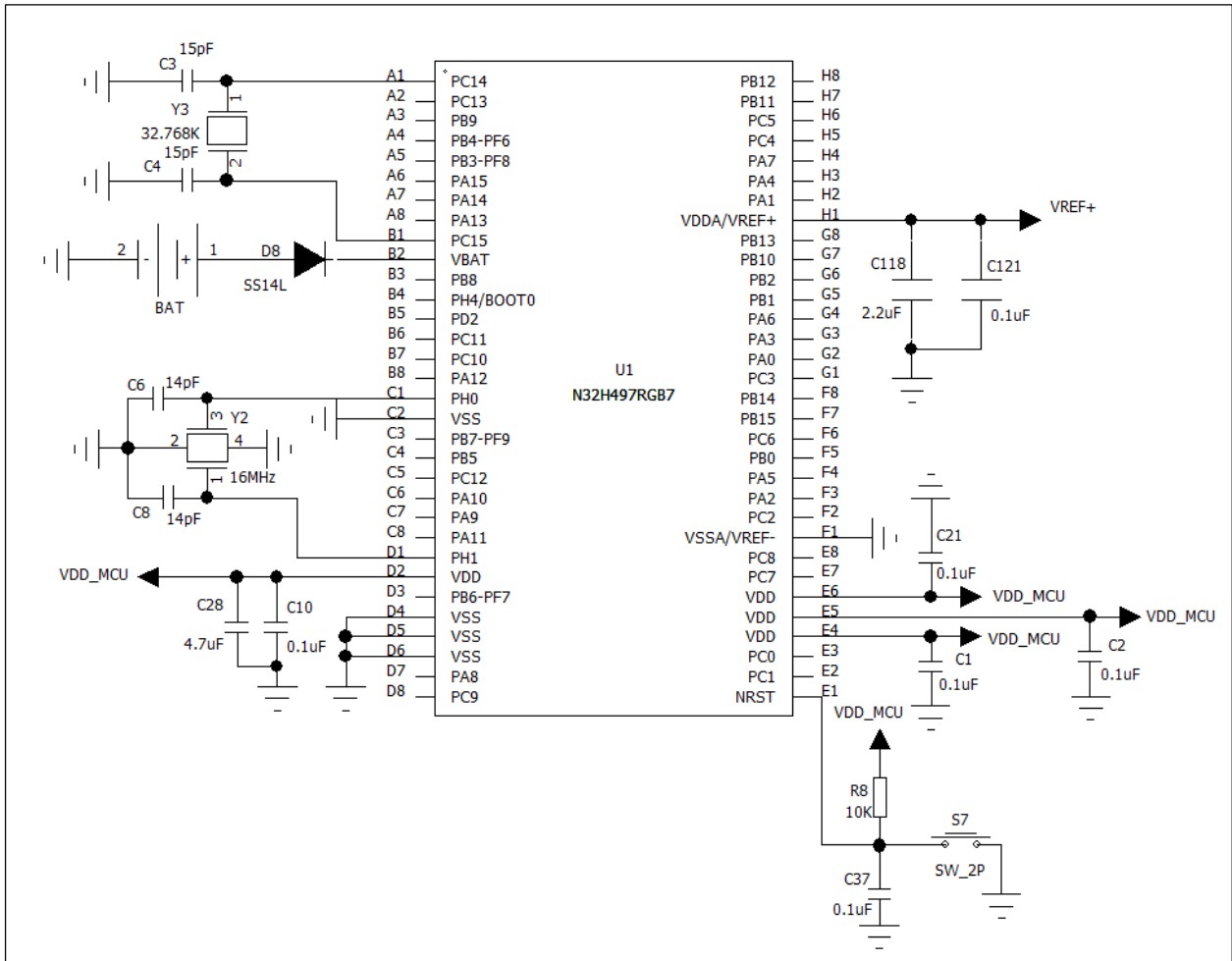


图 3-5 BGA64 封装最小系统参考设计原理图

3.6 BGA72-N32H497NGB7

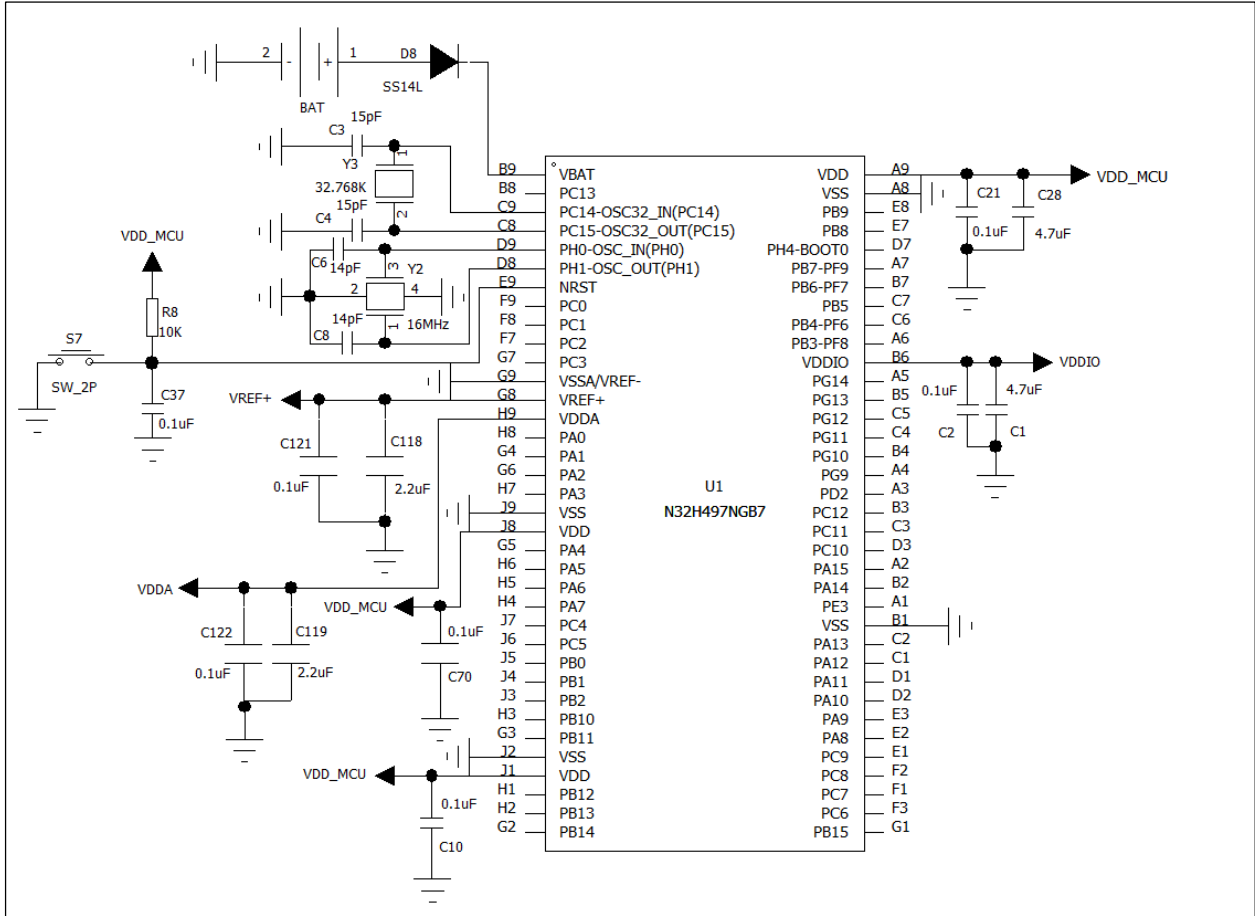


图 3-6 BGA72 封装最小系统参考设计原理图

3.7 BGA81-N32H497MGB7

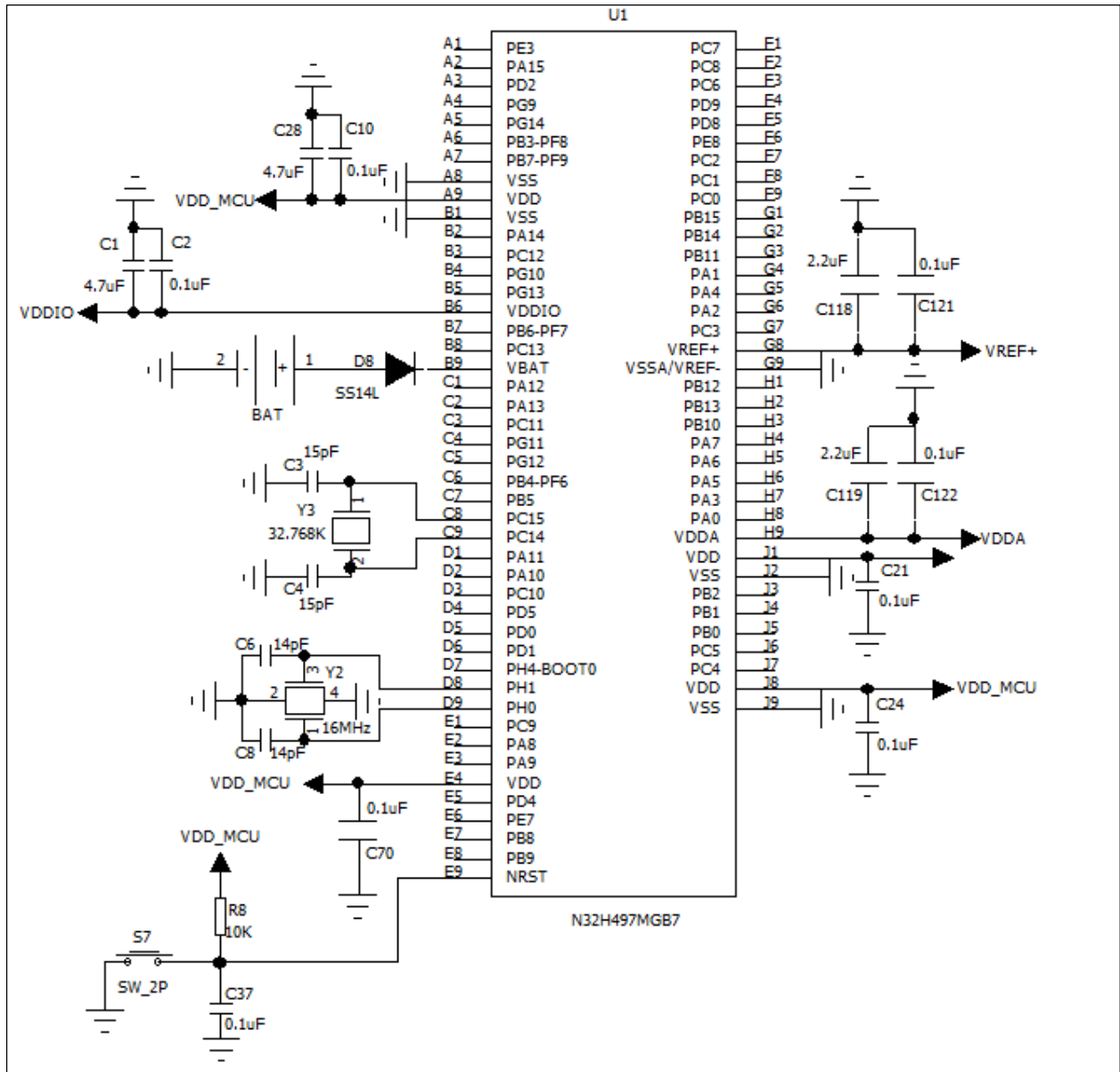


图 3-7 BGA81 封装最小系统参考设计原理图

3.11 BGA64-N32H492RGB7

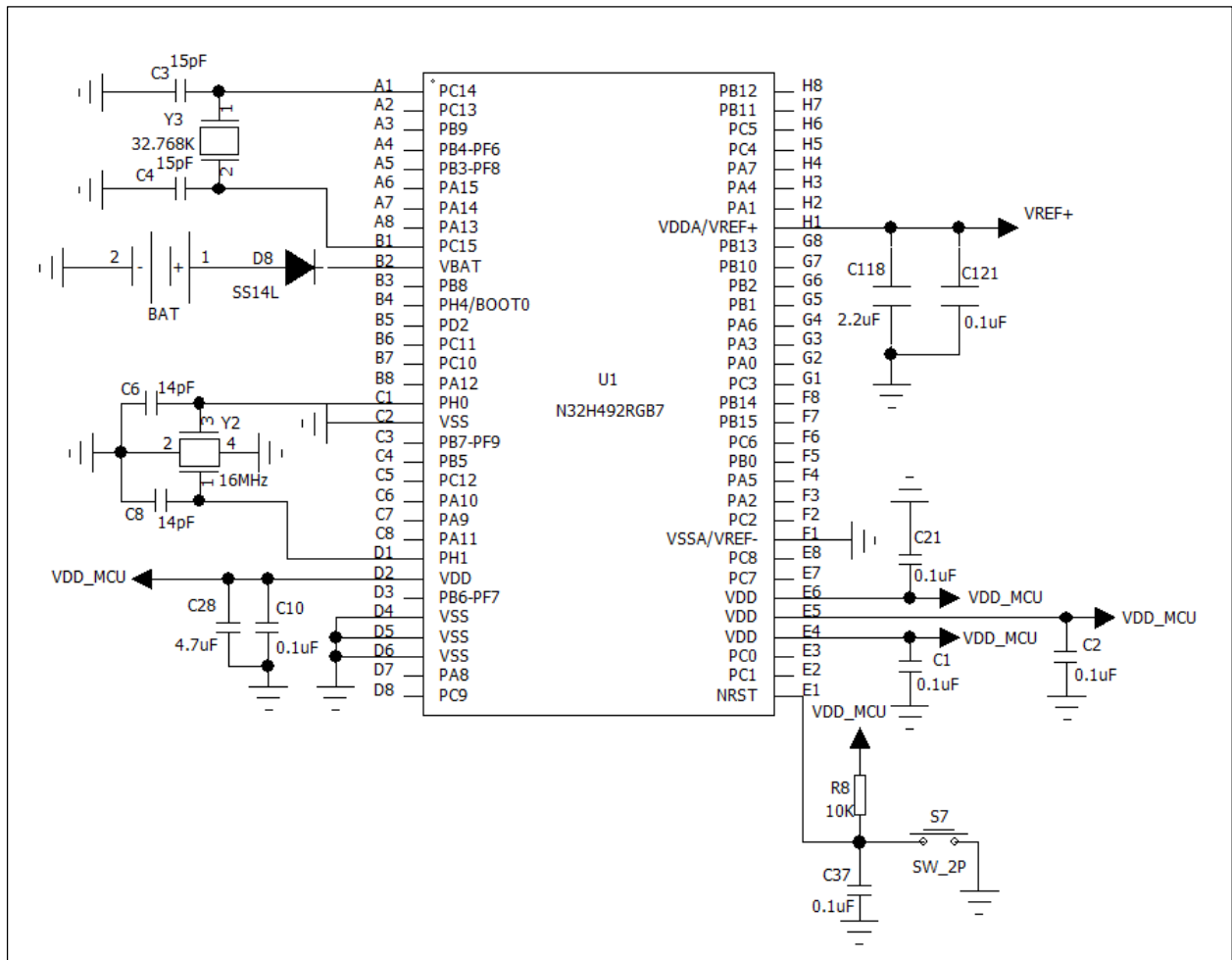


图 3-11 BGA64 封装最小系统参考设计原理图

3.12 BGA72-N32H492NGB7

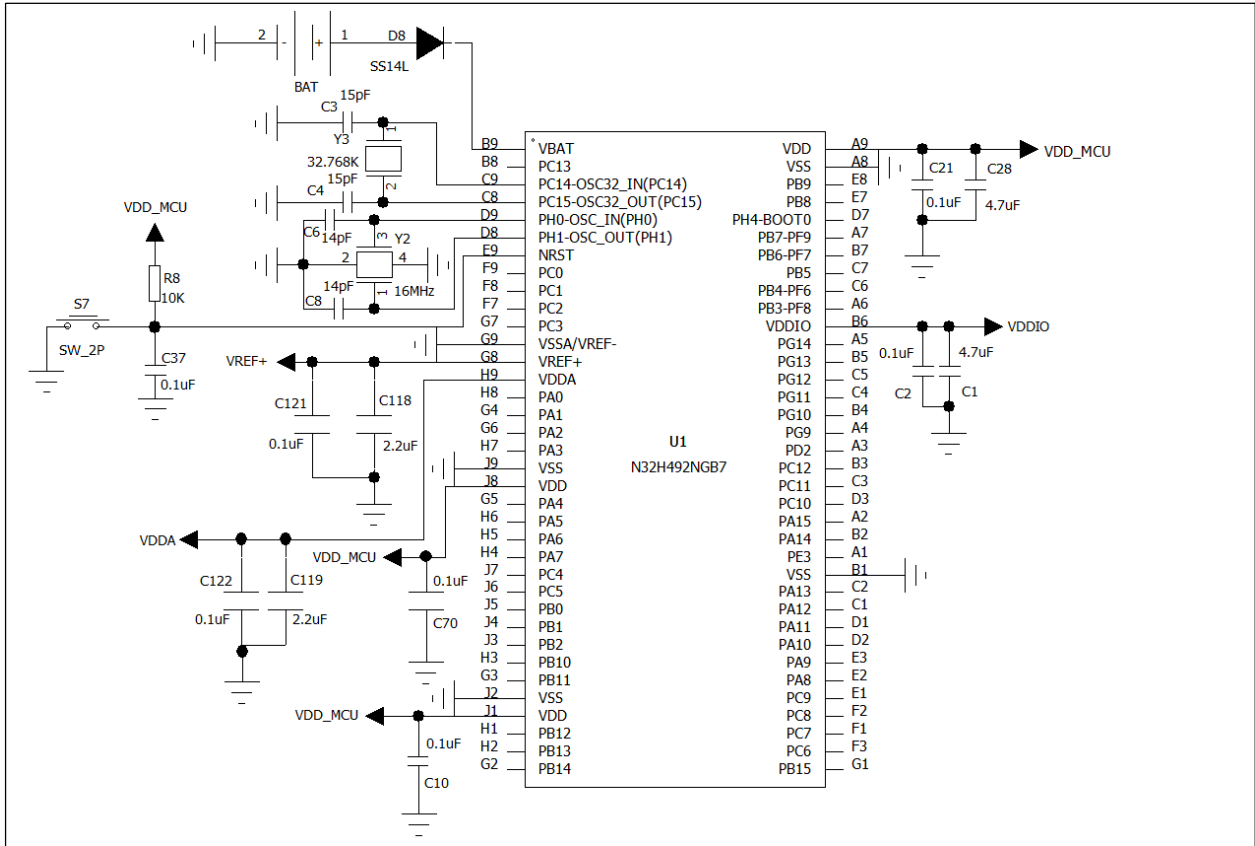


图 3-12 BGA72 封装最小系统参考设计原理图

3.13 BGA81-N32H492MGB7

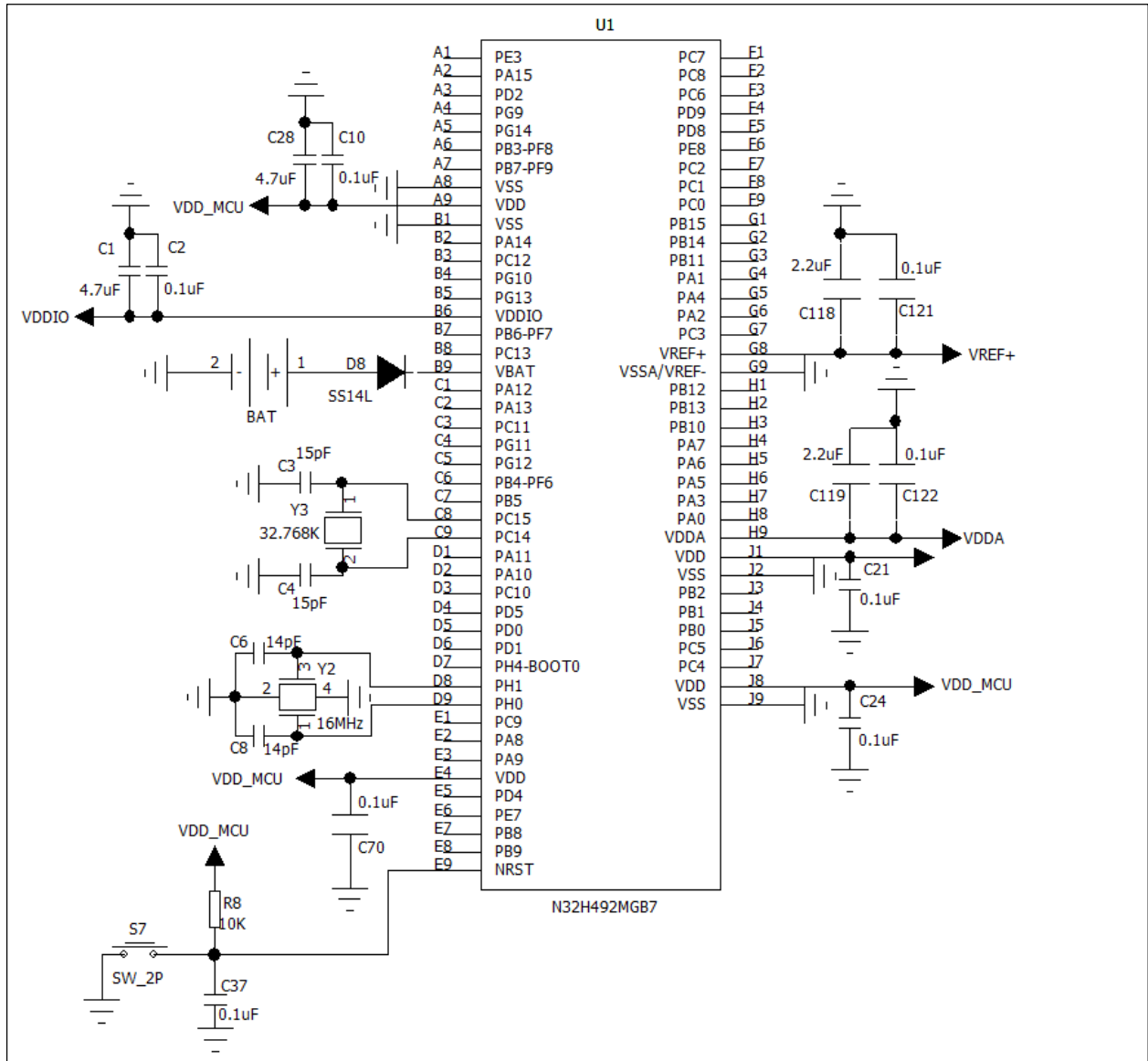


图 3-13 BGA81 封装最小系统参考设计原理图

3.15 BGA72-N32H493NGB7

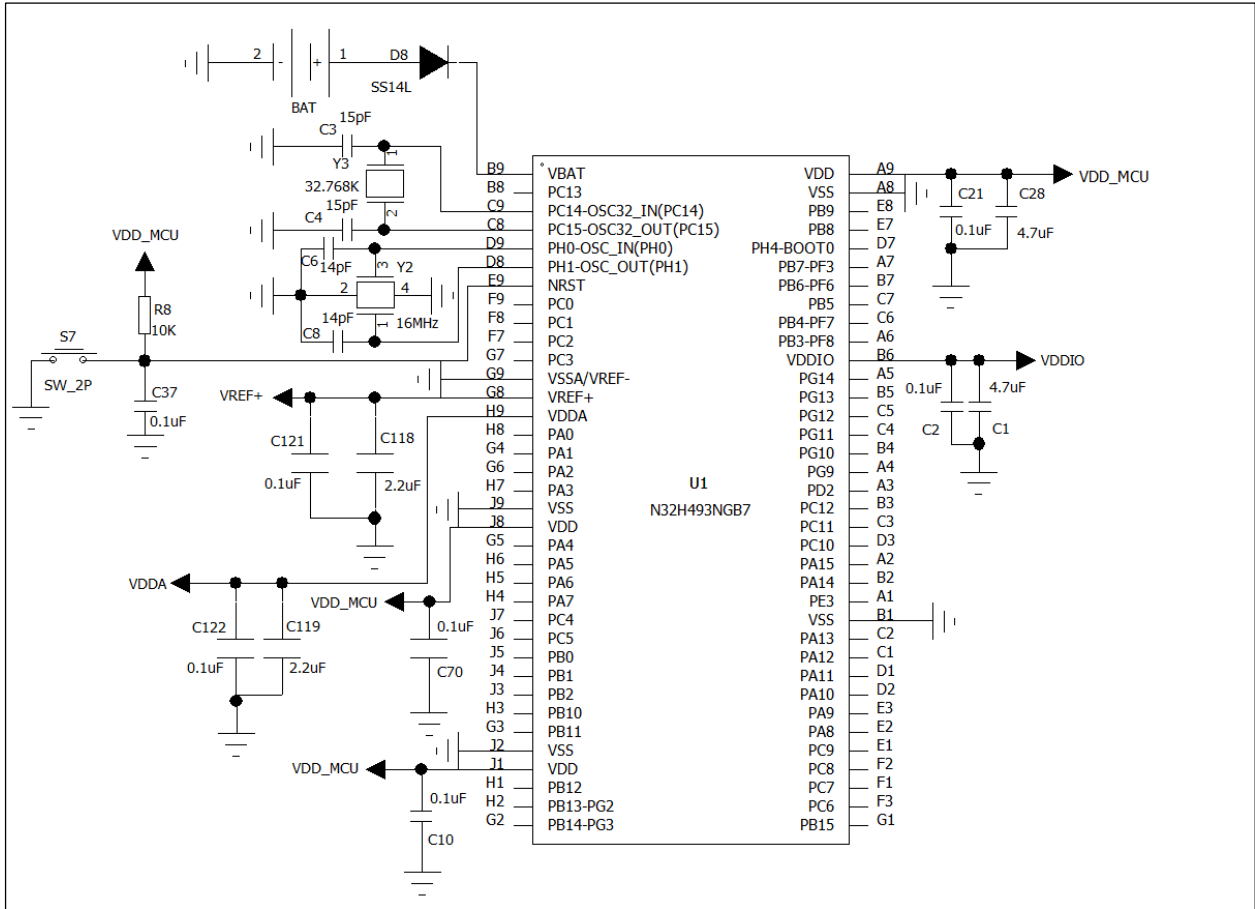


图 3-15 BGA72 封装最小系统参考设计原理图

3.16 BGA81-N32H493MGB7

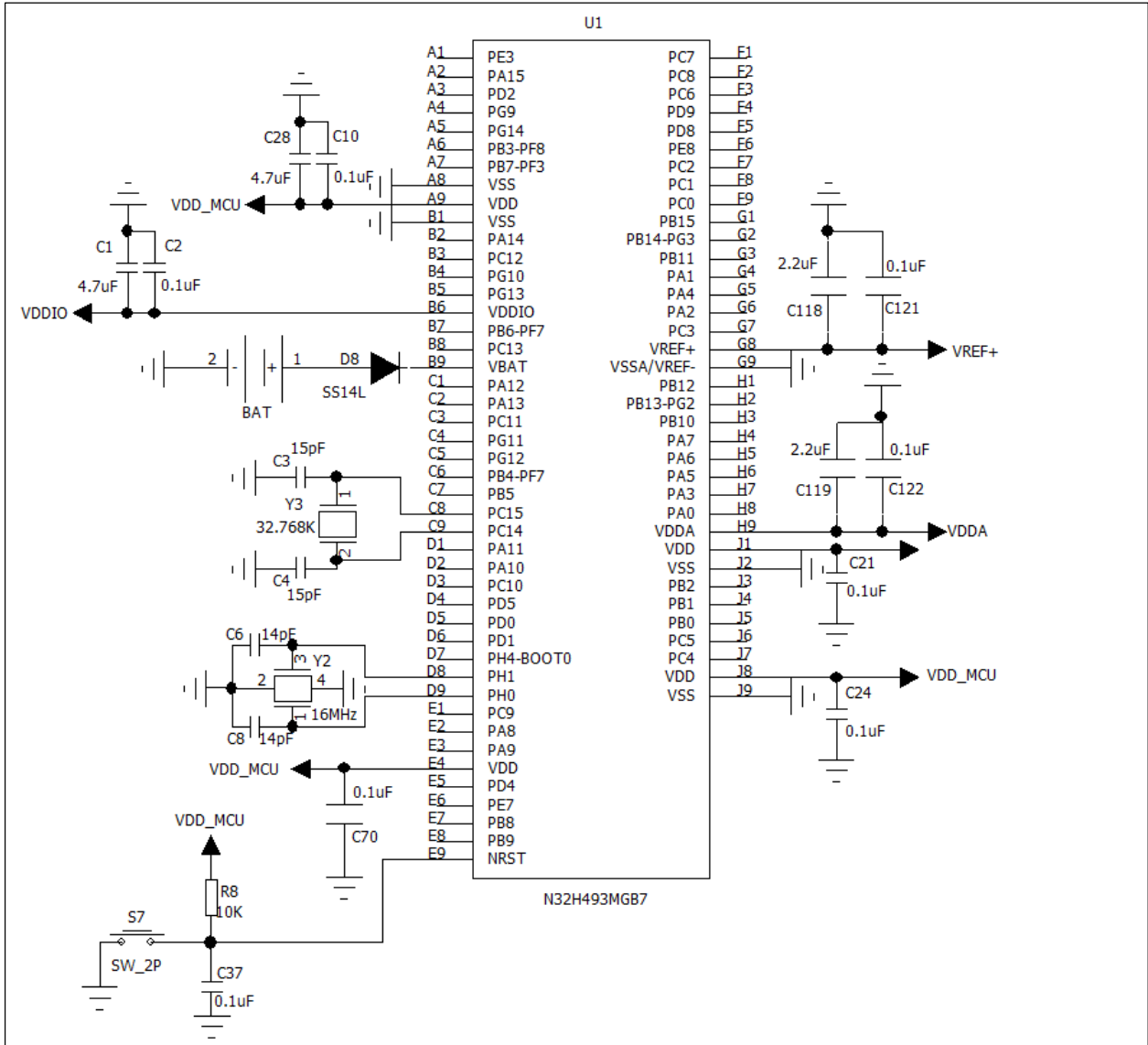


图 3-16 BGA81 封装最小系统参考设计原理图

以上是不同封装最小系统参考设计原理图，主要体现供电电源去耦电容、时钟、复位电路等设计；

时钟电路和备用电池取决于用户设计；

芯片内部支持内部高速和低速时钟可供用户选择；

模拟电源 VDDA 建议由外部稳定电源供电，若直连 VDD 供电，需做相应滤波处理。

对于 N32H492/7 系列芯片：

当 VREF+使用内置参考源 VREFBUF 时，VREF+引脚建议就近放置一个 0.1uF 和一个 1uF 的电容，当 VREF+由外部供电时，VREF+引脚建议就近放置一个 0.1uF 和一个 2.2uF 的电容。

4. PCB LAYOUT 参考

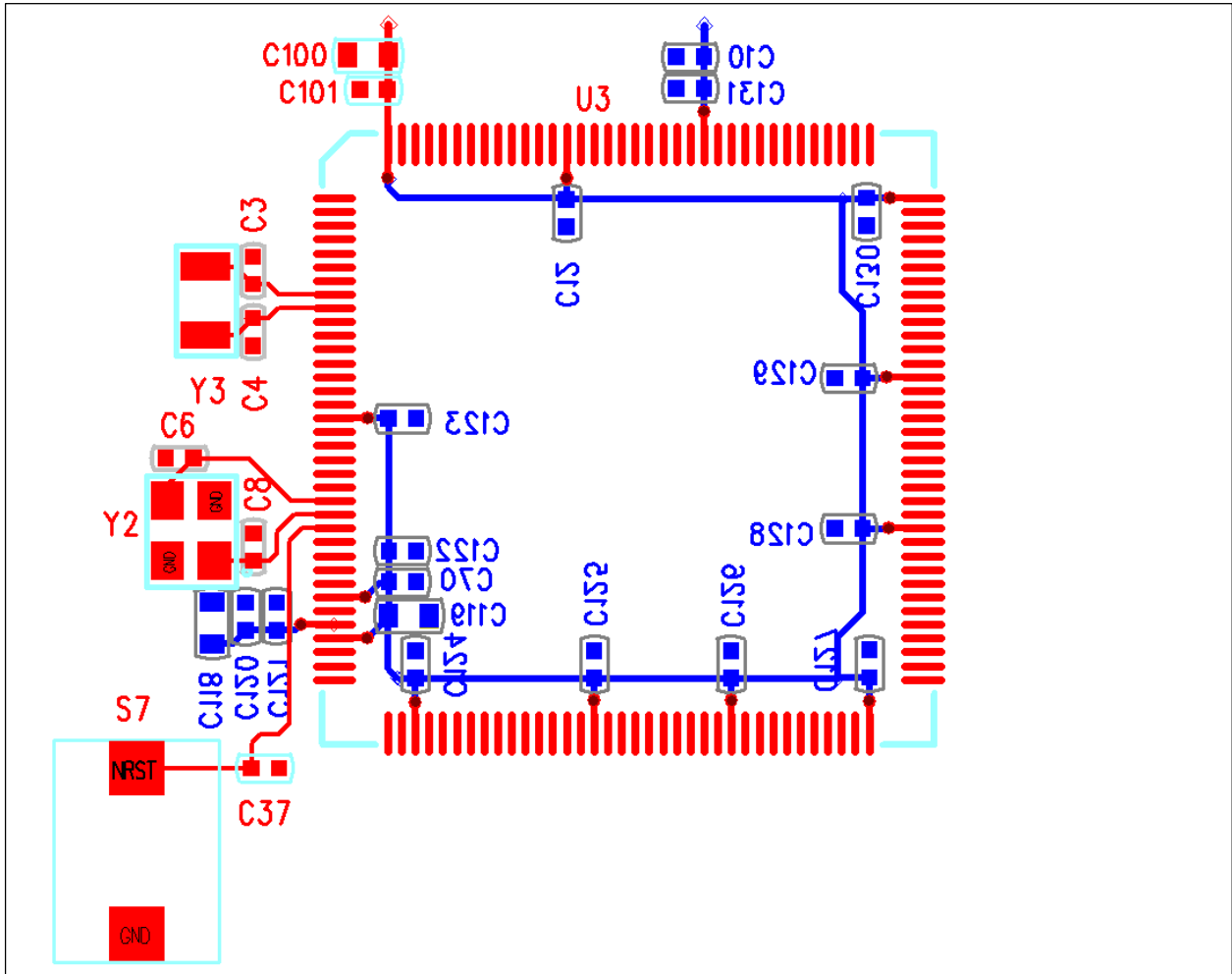


图 4-1 LQFP144 封装 PCB LAYOUT 参考图

注:

1. PCB LAYOUT 设计时，每一个电源管脚都需要就近放置去耦电容；
2. HSE 和 LSE 的外部晶体及走线尽可能在周围做包地处理，晶体下面一层靠近晶体的区域也需要铺地，不能有信号线穿过，防止信号线干扰晶体信号；
3. HSE 和 LSE 用作晶振时，走线不宜过长，避免天线效应。

5. 历史版本

版本	日期	备注
V0.6.0	2025-10-28	创建文档
V1.0.0	2025-12-26	1、新增“高速通信接口设计建议”章节。 2、补充 492/493/497 系列芯片所有封装最小系统参考设计原理图。

6. 声明

国民技术股份有限公司（下称“国民技术”）对此文档拥有专属产权。依据中华人民共和国的法律、条约以及世界其他法域相适用的管辖，此文档及其中描述的国民技术产品（下称“产品”）为公司所有。

国民技术在此并未授予专利权、著作权、商标权或其他任何知识产权许可。所提到或引用的第三方名称或品牌（如有）仅用作区别之目的。

国民技术保留随时变更、订正、增强、修改和改良此文档的权利，恕不另行通知。请使用人在下单购买前联系国民技术获取此文档的最新版本。

国民技术竭力提供准确可信的资讯，但即便如此，并不推定国民技术对此文档准确性和可靠性承担责任。

使用此文档信息以及生成产品时，使用者应当进行合理的设计、编程并测试其功能性和安全性，国民技术不对任何因使用此文档或本产品而产生的任何直接、间接、意外、特殊、惩罚性或衍生性损害结果承担责任。

国民技术对于产品在系统或设备中的应用效果没有任何故意或保证，如有任何应用在其发生操作不当或故障情况下，有可能致使人员伤亡、人身伤害或严重财产损失，则此类应用被视为“不安全使用”。

不安全使用包括但不限于：外科手术设备、原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、所有类型的安全装置以及其他旨在支持或维持生命的应用。

所有不安全使用的风险应由使用人承担，同时使用人应使国民技术免于因为这类不安全使用而导致被诉、支付费用、发生损害或承担责任时的赔偿。

对于此文档和产品的任何明示、默示之保证，包括但不限于适销性、特定用途适用性和不侵权的保证责任，国民技术可在法律允许范围内进行免责。

未经明确许可，任何人不得以任何理由对此文档的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录和传播。